

一、 概念解释（10 分， 每小题 2 分）

1. false path: 在电路中一种有物理连接的路径，但实际工作时信号不会沿此路径传播，这种路径称为 false path。
2. 环境约束: 对电路工作的外在环境，包括电路的工作电压、工作温度以及工艺变化，以及电路与周边其它电路的关系，包括输入引脚的延时及驱动能力，输出引脚的负载及输出延时。
3. SDF: standard delay format, 标准延时格式，是工业界都接受的一种延时描述格式。
4. 分布延时: 将延时标注在电路中的每个门上的延时描述方式。
5. 上升延时: 信号从 10% 电平上升到 90% 电平所需要的时间。

二、 （14 分）模块 bitwise 的 verilog 描述如下所示。请：

1. （8 分）找出其中的错误。
2. （6 分）请画出其电路图。


```
module bitwise (  
    input  [3: 0] rega, regb, regc,  
    output [3: 0] num1, num2,   
    output      bito,  
);  
assign bito = !rega;  
always (rega, regb) begin  
    num1 = rega & regb;  
    num2 = rega || regc;  
end  
endmodule
```

解答：

1、 错误有 4 处：

- a) num1、num2 应为寄存器 reg 类型
- b) bito 声明时，bito 后面不应该有逗号
- c) always (rega, regb), 少了 @
- d) always @ (rega, regb), 敏感表不完全，应该再加上 regc，即 always @ (rega, regb, regc)

2、 电路如下图所示。

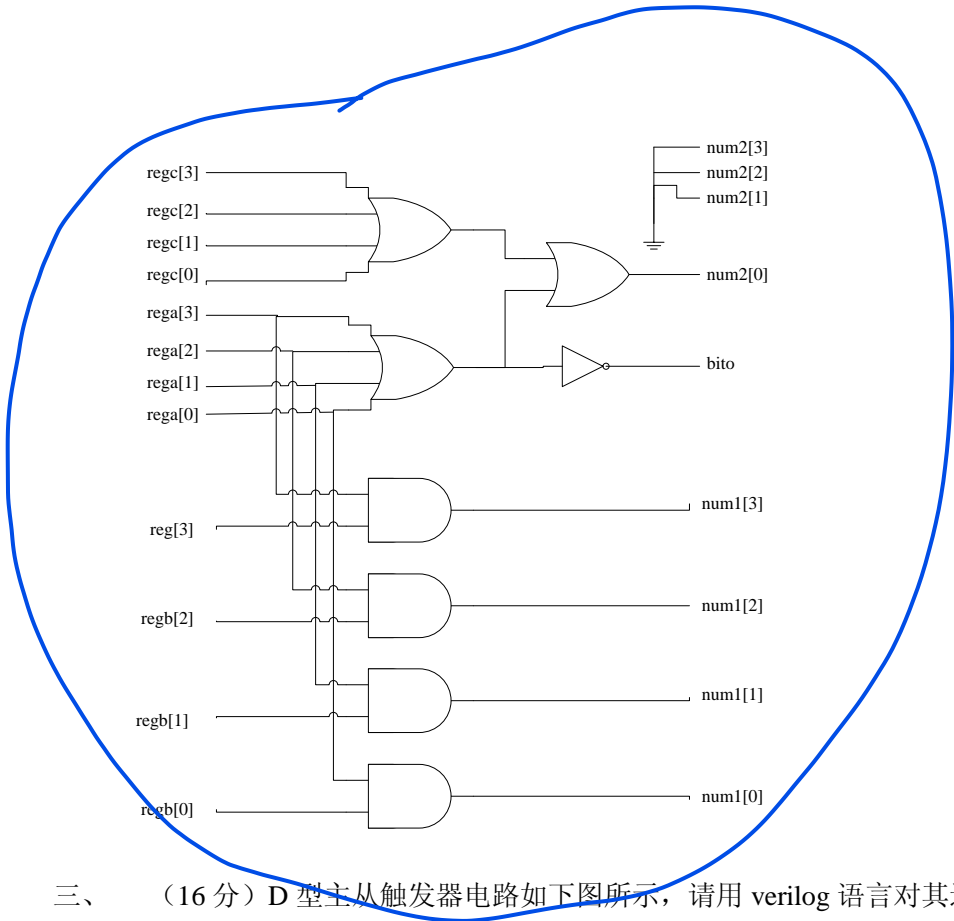

三、（16分）D 型主从触发器电路如下图所示，请用 verilog 语言对其进行门级描述。

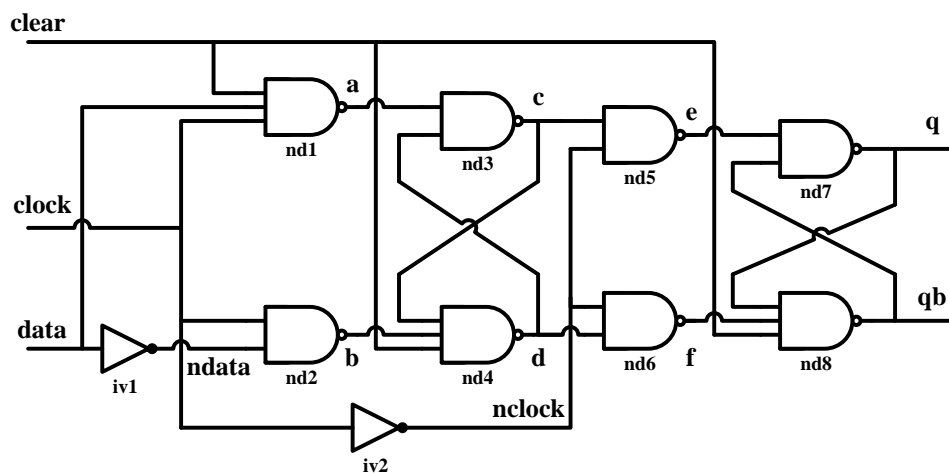


图 1 D 型主从触发器的电路结构图

解答：

<pre> module dff (input wire clock, clear, data, output wire q, qb); wire ndata, nclock; wire a, b, c, d, e, f; not inv1(ndata, data), inv2(nclock, clock); </pre>	<pre> nand nd1(a, clear, data, clock), nd2(b, clock, ndata), nd3(c, a, b), nd4(d, c b, clear), nd5(e, c, nclock), nd6(f, nclock, d), nd7(q, e, qb), nd8(qb, q, f, clear); endmodule </pre>
--	---

四、（20 分）、某状态机 fsm 如下图所示，其中时钟信号 clk 的频率 100MHz，复位信号 clr 高电平有效。请：

- （10 分）使用 verilog 语言描述该电路。
- （10 分）编写该电路测试程序，要求使用 SHM 波形数据库记录复位结束后至少 100ns 波形。

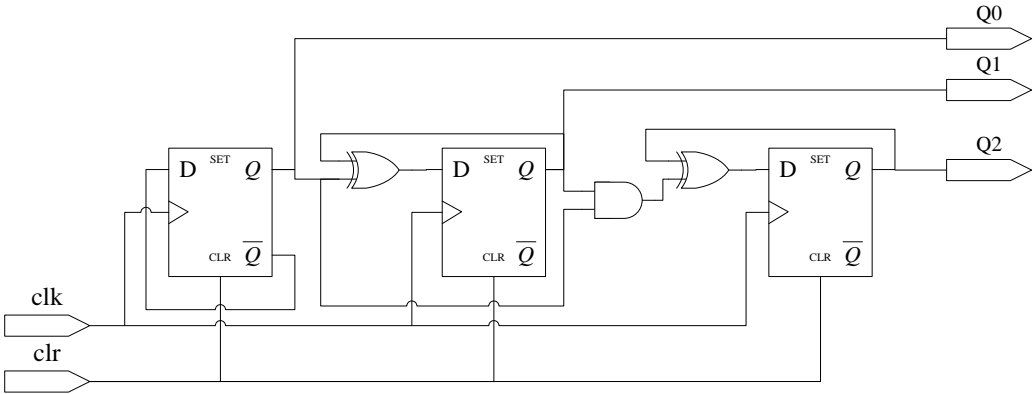


图 2 某有限状态机

解答：

1、verilog 代码如下：

<pre> module fsm(input wire clk, clr, output reg Q0, Q1, Q2); always @(posedge clk, posedge clr) if(clr) begin q0 <= 1'b0; </pre>	<pre> q1 <= 1'b0; q2 <= 1'b0; end else begin Q0 <= !Q0; Q1 <= Q0 ^ Q1; Q2 <= Q2 ^ (Q1 & Q0); end endmodule </pre>
---	--

2、测试程序

<pre> `timescale 1ns/1ns module fsm_tb; reg clk, clr; wire Q0, Q1, Q2); fsm ufsm(.clk(clk), .clr(clr), .Q0(Q0), .Q1(Q1), </pre>	<pre> always #5 clk = !clk; initial begin clk = 0; clr = 1; #20 clr = 0; #100 \$finish; end initial begin \$shm_open("fsm.shm"); \$shm_probe (); </pre>
---	---

.Q2(Q2));	end endmodule
---------------	------------------

五、（20分）有一电路如下所示。Dataai 是 8 位数据输入信号。同步复位信号 reset 低电平有效，当复位结束后，在时钟信号 clk 的上升沿，从 dataai 送入数据。但当 bit4 为高电平时，dataai 的低 4 位数据有效，高 4 位数据无效；当 bit4 为低电平时 dataai 的 8 位数据有效。接收到的有效数据从 dataao 送出，当 dataao 送出的数据有效时，Do_en 信号输出高电平，否则为低电平。请用 verilog 实现此电路。


 


图 3 数据转发电路

 解答：每个时钟周期送来的有效数据可能是 4 位，也可能是 8 位，由 bit4 信号指示。复位结束后，有效数据为 0。第一个送来的数据可能是 4 位，也可能是 8 位。如果第一个数据是 4 位，第二个数据是 8 位，则有效数据总共有 12 位。我们用状态机表示有效数据总共有 0 位、4 位、8 位、12 位，分别用状态 b0, b4, b8, b12 表示。其状态转换图为：



系统复位时，状态机处于 b0 状态，有效数据为 0 位。送来的数据在送出前，最多可能需要 12 位进行保存，我们用信号 dataiL[11: 0]对输入数据进行保存。

复位结束后，状态转换如图所示。

b0 状态: 有效数据为 0 位, 不输出数据。若 bit4 为 1, 则状态机进入 b4 状态, 同时 dataiL[3:0]保存送来的 4 位有效数据 datai[3:0]。若 bit4 为 0, 则状态机进入 b8 状态, 同时 dataiL[7:0]保存送来的 8 位有效数据 datai[7:0]。

b4 状态: 有效数据为 4 位, 不足 8 位, 因此不输出数据, do_en 为 0。若 bit4 为 1, 则状态机进入 b8 状态, 同时 dataiL[7:4]保存送来的 4 位有效数据 datai[3:0]。若 bit4 为 0, 则状态机进入 b12 状态, 同时 dataiL[11:4]保存送来的 4 位有效数据 datai[7:0]。

b8 状态: 有效数据为 8 位, 输出数据, do_en 为 1。若 bit4 为 1, 则状态机进入 b4 状态, 同时 dataiL[3:0]保存送来的 4 位有效数据 datai[3:0]。若 bit4 为 0, 则状态机保持 b8 状态, 同时 dataiL[7:0]保存送来的 4 位有效数据 datai[7:0]。

b12 状态: 有效数据为 12 位, 输出低 8 位数据, do_en 为 1。若 bit4 为 1, 则状态机进入 b8 状态, 同时 dataiL[3:0]保存已有的 4 位有效数据 datai[11:8], 同时 dataiL[7:4]保存送来的 4 位有效数据 datai[3:0]。若 bit4 为 0, 则状态机保持 b12 状态, 同时 dataiL[3:0]保存已有的 4 位有效数据 datai[11:8], dataiL[11:4]保存送来的 8 位有效数据 datai[7:0]。

verilog 代码为:

```
module FIFO(  
    input wire    reset,  
                clk,  
                bit4,  
    input wire [7 : 0] datai,  
    output reg [7 : 0] datao,  
    output reg do_en  
);  
  
    reg [11 : 0] dataiL;  
  
    parameter b0 = 2'b00,  
              b4 = 2'b01,  
              b8 = 2'b10,  
              b12= 2'b11;  
  
    reg [1 : 0] state;  
  
    always @(posedge clk, negedge reset)  
        if(!reset)  
            state <= b0;  
        else  
            case(state)  
                b0: if(bit4)  
                    state <= b4;  
                    else
```

```

        state <= b8;
    b4: if(bit4)
        state <= b8;
    else
        state <= b12;
    b8: if(bit4)
        state <= b4;
    else
        state <= b8;
    b12: if(bit4)
        state <= b8;
    else
        state <= b12;
    default: state <= 2'bx;
endcase;

always @(posedge clk)
    case(state)
        b0: if(!bit4)
            dataiL[7 : 0]    <= datai;
        else
            dataiL[3 : 0]    <= datai[3 : 0];
        b4: if(!bit4)
            dataiL[11: 4]    <= datai;
        else
            dataiL[7 : 4]    <= datai[3 : 0];
        b8: if(!bit4)
            dataiL[7 : 0] <= datai;
        else
            dataiL[3 : 0]    <= datai[3 : 0];
        b12: if(!bit4)
            dataiL[11 : 0]    <= {datai, dataiL[11 : 8]};
        else
            dataiL[7 : 0]    <= {datai[3:0], dataiL[11 : 8]};
        default: dataiL <= 'bx;
    endcase

always @(*) begin
    datao = dataiL[7 : 0];
    do_en = state == b8 || state == b12;
end

endmodule

```

六、（20 分）一个 32x8 的异步 SRAM 的外部端口如图 4 所示，其读写信号时序图如图 5(时间单位 ns)所示。

1. （10 分）试建立此 SRAM 的 Verilog 行为模型。
2. （10 分）给出此 SRAM 模型的测试程序，要求测试程序使用 task:
 - a) 向地址 12 写入 8'H55，地址 13 写 8'HAA。
 - b) 再读取地址 12 和 13 的数据。

 


图 4 SRAM 的外部端口信号

 


图 5 SRAM 外部端口信号时序图

答：

<p>1、32x8 存储器功能模型：</p> <pre> `timescale 1ns/1ns module mem32x8 (input wire [4:0] addr, input wire write, input wire read, inout wire [7:0] data </pre>	<pre>); reg [7:0] mem[4:0]; assign data = read ? mem(addr) : 8'bz; always @(posedge write) mem(addr) <= data; endmodule </pre>
---	--

<pre> 2、测试程序 `timescale 1ns/1ns module mem32x8_tb; reg [4:0] addr, reg write, reg read, wire [7:0] data reg [7 : 0] data_in; mem32x8 umem (addr, write, read, data); assign data = write ? data_in : 8'bz; initial begin addr = 0; write = 0; read = 0; data_in = 0; mem_write(5'h12, 8'h55); mem_write(5'h13, 8'hAA); mem_read(5'h12); mem_read(5'h13); #10 \$finish; end end </pre>	<pre> task mem_write(input [4:0] ab; input [7:0] db; begin addr = ab; #1 data_in = db; #2 write = 1'b1; #4 write = 1'b0; #1 data_in = 8'bz; #1 end endtask Task mem_read(Input [4:0] ab; Begin addr = ab; #3 read = 1'b1; #4 read = 1'b0; #2 end endtask endmodule </pre>
---	--